

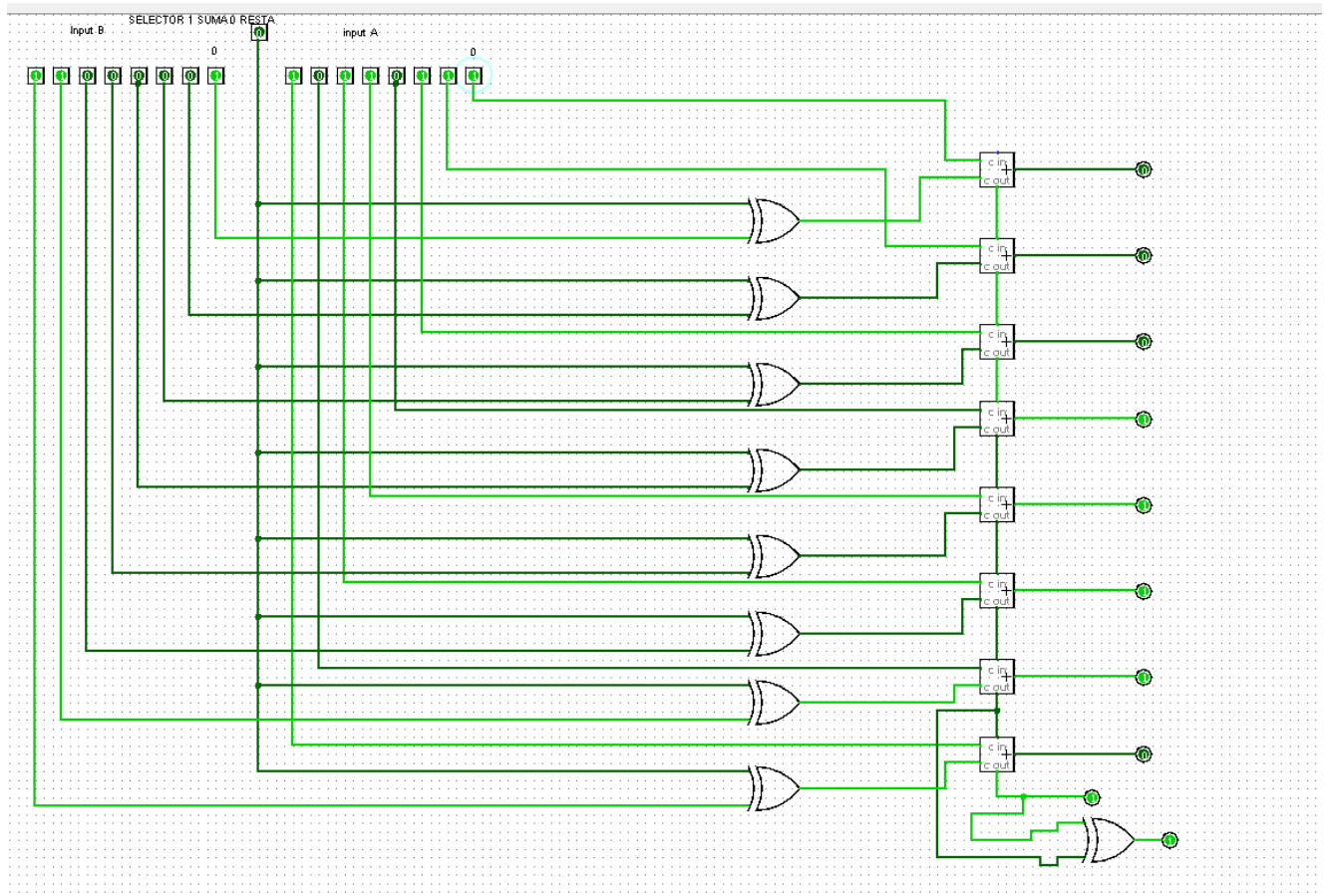
 


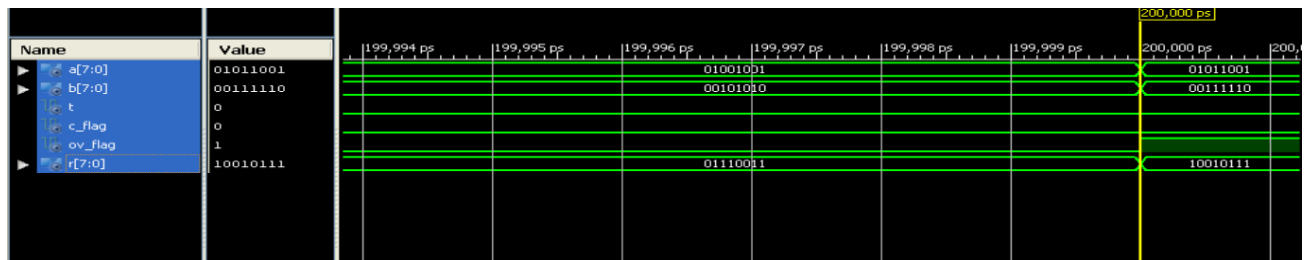Diseñe en VHDL un sumador/restador de 8 bits en complementos a 2. Instanciando 8 sumadores completos con el mismo diseño usado en la práctica anterior usando la arquitectura Data-flow.





SIMULACION


SUMA DE DOS NUMEROS POSITIVOS

 


SUMA DE NUMERO POSITIVO / NEGATIVO

 
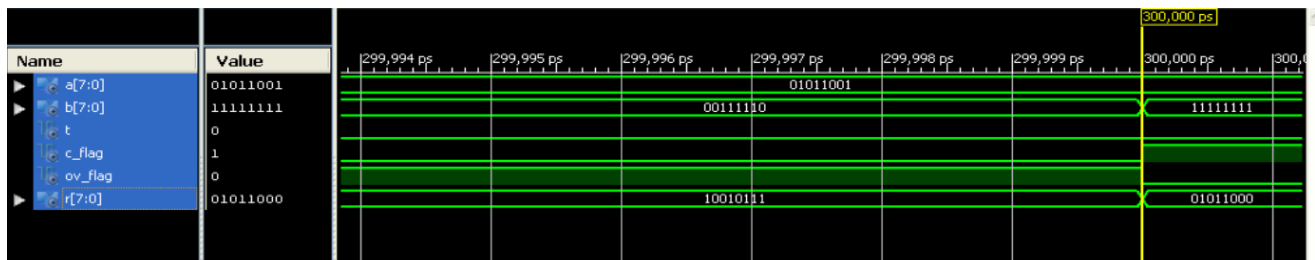


SUMA NUMERO NEGATIVO/POSITIVO

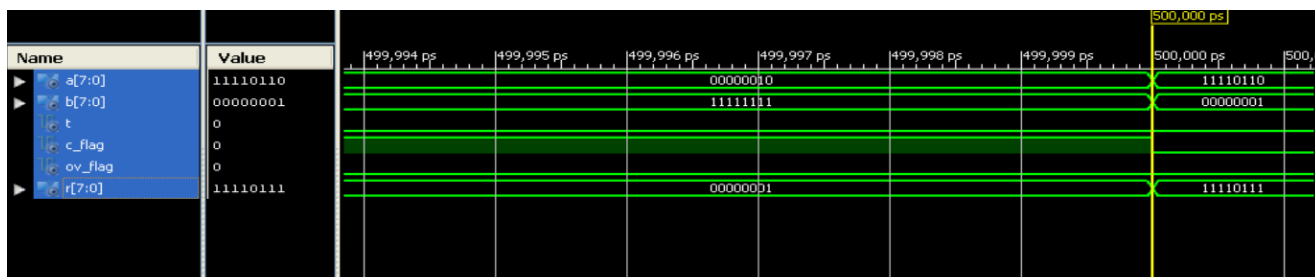


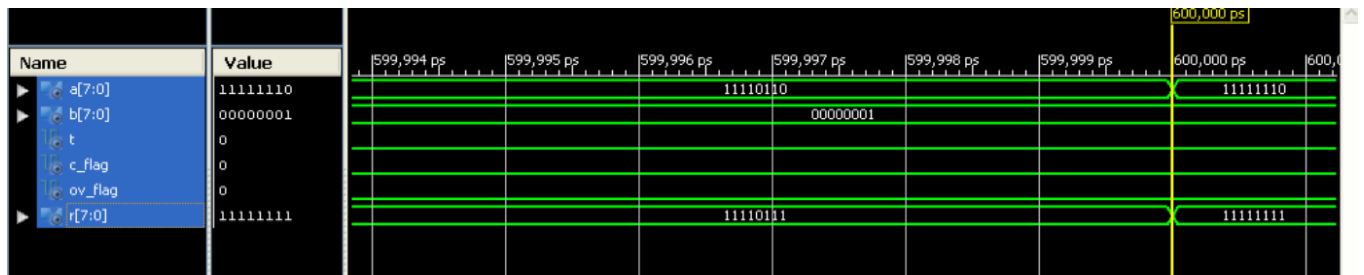


--OVERFLOW SUMA

 
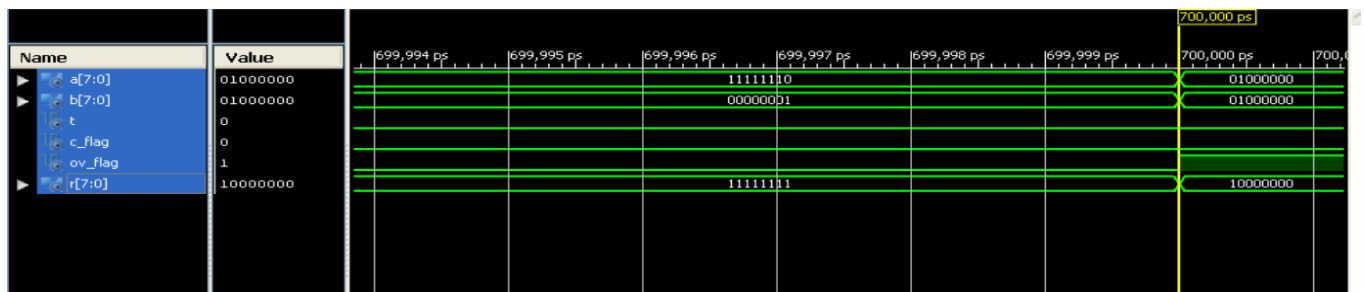


--OVERFLOW NEGATIVES

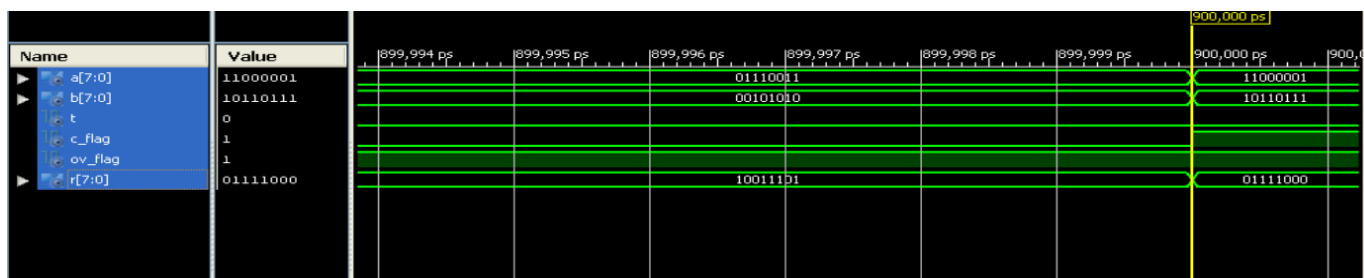

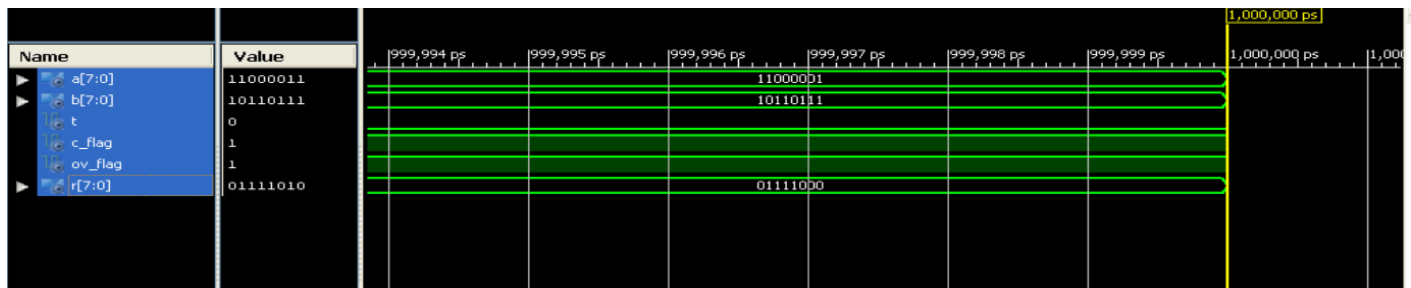

CARRY OUT SUMA

 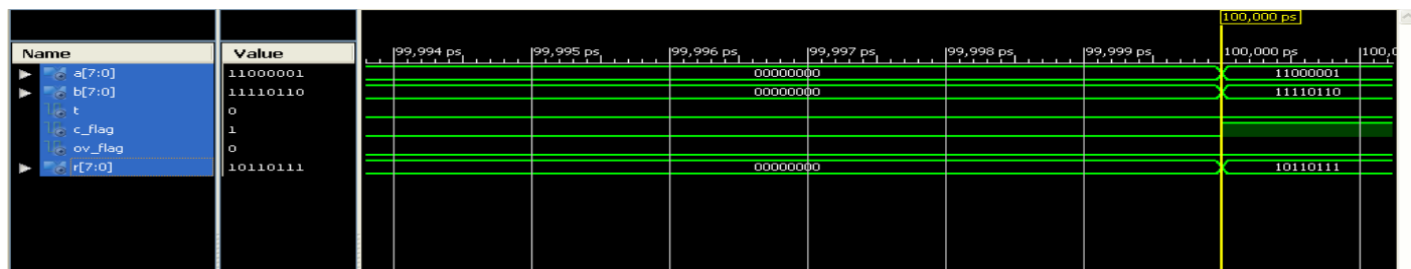

CARRY OUT RESTA

